# **Table of Contents**

1 Introducción	2
1.1 La plataforma Arduino	4
1.2 El software (IDE)	7
1.3 Programación de un dispositivo interactivo	8
1.4 Práctica 01: LED intermitente	9
1.4.1 Estructura de un sketch	16
1.4.2 Análisis del sketch práctica 01	18
1.4.3 Mediciones práctica 01	21
1.5 Práctica 02: LED encendido por un pulsador mientras se mantiene pulsado	22
1.5.1 Mediciones práctica 02	24
1.5.2 If else	24
1.6 Práctica 03: LED encendido por un pulsador con función de interruptor	26
1.7 Solucions	27

# 1 Introducción

No hace mucho, los circuitos eléctricos y electrónicos se construian utilizando componentes de una sola función, como por ejemplo interruptores, conmutadores o cruzamientos. Con este tipo de componentes no programables, cada circuito estaba cableado para realizar una función específica, por ejemplo encender y apagar una lámpara desde distintos lugares. Cambiar la función de un circuito exigía modificar el cableado y sustituir componentes.



#### Unidad Arduino

Con la aparición de las tecnologías digitales y los microprocesadores, estas funciones, que antes se implementaban mediante el cableado y las carácterísticas específicas de cada componente, fueron sustituidas por componentes programables que permiten realizar multitud de funciones.



Un dispositivo con microprocesador permite realizar las funciones de diversos dispositivos con componenetes no programables

## **1.1 La plataforma Arduino**

El hardware del sistema arduino es una placa base con el microcontrolador, las entradas, salidas y tomas de alimentación.



- 1. Microcontrolador (ATmega328)
- 2. Conexión a ordenador, USB B, alimentación (5V) y datos.
- 3. Salidas/Entradas digitales
- 4. Entradas análogicas
- 5. Tomas GND (ground) de tierra (negativo) y tomas de 5 V y 3,3 V
- 6. Toma de alimentación 6 V a 12 V, para conector de barril

El microcontrolador es programable desde un ordenador. Para la conexión se utiliza un cable de USB A a USB B.

![](_page_4_Picture_3.jpeg)

USB A USB B

![](_page_4_Picture_5.jpeg)

#### Unidad Arduino

04/25

La web <u>https://store.arduino.cc/en-es/collections/boards-modules</u> presenta una gran variedad de placas Arduino. Para las prácticas propuestas en este documento se utilizará un Arduino modelo UNO.

El Arduino UNO dispone de:

### 14 pines digitales (pines 0 a 13)

Estos pueden funcionar como entradas o salidas, según se especifique en el programa (sketch) que ejecutará el microcontrolador. La entrada o salida digital, reconoce o muestra, dos estados, 5 V o 0V.

### 6 pines anlógicos (pines 0 a 5) para señales de entrada

Una entrada analógica reciben una señal, por ejemplo de tensión, suministradas por un sensor, y la convierte en un número entre 0 y 1023 (conversor analógico digital de 10 bit).

### 6 pines anlógicos (pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11) para señales de salida

Se trata de 6 de los pines digitales, que pueden ser reprogramados como salidas analógicas.

Cuando la placa está conectada a un ordenador mediante el cable USB A/B, es alimentada desde la toma USB. Para alimentar la placa sin utilizar un cable USB, se puede utilizar el pin Vin, y se recomienda una tensión de 6 V a 12 V. Con una fuente de alimentación que disponga de un conector de barril de 2,1 mm con polo positivo en el centro (interior), también puede alimentar, utilizando la toma para conector de barril.

![](_page_5_Picture_12.jpeg)

# 1.2 El software (IDE)

IDE (Integrated Development Environment) es un programa que se debe instalar en el ordenador, para crear los programas específicos del Arduino, llamados sketches.

El lenguaje de programación utilizado en los sketches se llama Processing Language (<u>www.processing.org</u>).

Los pasos a seguir para la programación del Arduino son los siguientes:

- 1. Conectar la palca Arduino al puerto USB del ordenador.
- 2. Escribir un sketch definiendo el funcionamiento de los componentes del circuito.
- 3. Descargar el sketch al Arduino y esperar unos segundos al reinicio.
- 4. El Arduino ejecuta el sketch.

# 1.3 Programación de un dispositivo interactivo

Un dispositivo interactivo es un circuito electrónico capaz de percibir el entorno mediante sensores (componentes electrónicos que convierten las mediciones del mundo real en señales eléctricas).

El dispositivo procesa la información que obtiene de los sensores y puede reaccionar mediante actuadores, componentes electrónicos capaces de convertir una señal eléctrica en una acción física. La reacción está determinada por el programa que ejecuta el microcontrolador.

Ejemplos de <b>sensores</b>	Ejemplos de <b>actuadores</b>
Sonda de temperatura	Dispositivos luminosos (lámparas, LEDs)
Sonda de humedad	Pantalla LCD
Detector de gases hidrocarburos	Dispositivos acústicos (altavoz, zumbador)
Detector de monoxido de carbono	Dispositivos interruptores (transistor, relé)
Sonda Hall (detector de campo magnético)	Motor
Detector de final de carrera	

#### 04/25

## **1.4 Práctica 01: LED intermitente**

La primera práctica será montar un circuito con un LED que se encenderá y apagara de forma intermitente.

El LED es un componente con polaridad, su contacto más largo se debe conectar al polo positivo y el más corto al negativo. En caso contrario bloqueará el paso de la corriente, sin enecenderse.

![](_page_8_Picture_6.jpeg)

Además se debe limitar la corriente que circula por el LED a aproximadamente 20 mA. Si se utiliza la tensión de alimentación de 5 V disponible en la placa Arduino, la resistencia necesaria para

limitar la corriente será de al menos  $R = \frac{E}{I} = 5 \frac{V}{0,02} A = 250 \Omega$ . Se pueden utilizar resistencias de valores bastante más altos, por ejemplo de  $1k\Omega$  para proteger el LED.

En esta práctica, se elige la salida digital 2 para dar señal al LED. El esquema de conecxión es el siguiente:

![](_page_8_Figure_10.jpeg)

Una vez conectados los componentes se crea el código que ejecutará el microcontrolador.

Para ello se abre la IDE, haciendo doble click sobre el icono.

![](_page_9_Picture_5.jpeg)

Seleccionar File>New y aparecerá un sketch nuevo

![](_page_9_Picture_7.jpeg)

En primer lugar se guardará el nuevo sketch con el nombre "LED\_intermitente". Para ello seleccionar File>Save as ...

Electricidad	Unidad Arduino	04/25
A continuación se debe intro	ducir el siguiente código:	
	// Práctica 01 : LED _intermitente	
const int LED = 2;	// LED recibe el valor 2, que es el número del pin al que es	stá
	// conectado el LED	
void setup()		
{		
pinMode(LED, OUTPUT);	// define el pin número LED, es decir 2, como salida	
}		
void loop()		
{		
digitalWrite(LED, HIGH);	// enciende el LED	
delay(1000);	// espera 1000 milisegundos = 1 s	
digitalWrite(LED, LOW);	// apaga el LED	
delay(1000);	// espera 1000 milisegundos = 1 s	
}		

#### Unidad Arduino

Ahora se comprueba que el ordenador reconoce que la placa Arduino conectada y se puede comunicar con ella.

Tools>Port → marcar la opción Arduino 1

			led_intermitente   Arduino 1.8.13
<u>File Edit Sketch</u>	<u>Tools</u> <u>H</u> elp		
ØØ EI E	Auto Format Archive Sketch	Ctrl+T	
led_intermitent	Fix Encoding & Reload		
<pre>// Ejemplo 01 : const int LED =</pre>	Manage Libraries Serial Monitor	Ctrl+Shift+I Ctrl+Shift+M	in al que está conectado el LED
<pre>void setup() {</pre>	Serial Plotter	Ctrl+Shift+L	
pinMode(LED, OUT	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater		o salida
3	Board: "Arduino Uno"	>	
void loop()	Port: "/dev/ttyACM0 (Arduino Uno)"		Serial ports
digitalWrite(LED	Get Board Info		☑ /dev/ttyACM0 (Arduino Uno)
delay(1000); // digitalWrite(LEC delay(1000); //	Programmer: "AVRISP mkll" Burn Bootloader	,	/dev/ttyS0

Seguidamente TOOLS>Get Board info → muestra los datos de la placa Arduino

![](_page_11_Picture_7.jpeg)

La comunicación entre el ordenador y la placa Arduino funciona. La placa ha sido reconocida e identificada.

![](_page_12_Picture_3.jpeg)

La imagen muestra la IDE con el primer sketch introducido.

Una vez introducido el código en la IDE, conviene verificar que no contiene errores. Para verificar

el código se pulsa sobre el botón de verificación.

Si el código es correcto, se mostrará el mensaje "Done compiling"

👄	ed_intermitente   Arduino 1.8.13
<u>File Edit Sketch Tools Help</u>	
led_intermitente	
<pre>const int LED = 2; // LED ecibe el valor 2, que es el número del pin al que</pre>	ue está conectado el LED
<pre>void setup() {</pre>	
<pre>pinMode(LED, OUTPUT); //define el pin número LED, es decir 2, como salida }</pre>	a
<pre>void loop() { digitalWrite(LED, HIGH); // enciende el LED delay(1000); // espera 1000 milisegundos = 1 s digitalWrite(LED, LOW); // apaga el LED delay(1000); // espera 1000 milisegundos = 1 s }</pre>	
Done compiling.	
Sketch uses 924 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes. Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for	local variables. Maximum is 2048 bytes.
15	

El sketch ha sido compilado, es decir, traducido al lenguaje de máquina que el microcontrolador puede interpretar.

Habiendo verificado que el sketch se ha compilado sin errores, es el momento de descargarlo a la placa Arduino, pulsando el botón de descarga

Al descargar un sketch, el Arduino interrumpe el programa que esté ejecutando y se resetea, almacenando en la memoria el nuevo sketch que recibe desde la IDE a través del puerto USB. Una vez almacenado el sketch, inicia su ejecución.

#### Unidad Arduino

Durante la descarga, los LEDs RX y TX situados en la placa Arduino parpadean, indicando que el ordenador y la placa Arduino están comunicando. Una vez finalizada la descarga, aparecerá el mensaje "Done uploading".

![](_page_14_Picture_3.jpeg)

Una vez que el Arduino ha sido programado con un sketch, el código queda guardado en la memoria y se mantiene en ella, hasta que se descargue un nuevo sketch. La memoria guarda un sketch incluso si la placa se desconecta de la alimentación, equivale al disco duro de un ordenador.

Si el sketch ha sido descargado correctamente, el LED conectado debería parpadear en intervalos de 1 s.

## **1.4.1** Estructura de un sketch

El microcontrolador del Arduino ejecuta el sketch de arriba abajo, es decir, la primera línea de código es la primera que lee y ejecuta. A continuación ejecuta la segunda línea y así sucesivamente, hasta llegar a la última línea. Cada línea de código es una instrucción que debe acabar con el símbolo de punto y coma ;

Las instrucciones se agrupan escribiéndolas entre llaves,

{ instrucción 1;

instrucción 2;

instrucción 3;

}

El sketch de la práctica 01 muestra dos bloques de código entre llaves.

Estos bloques se llaman funciones y los nombres que las identifican son void setup () y void loop ().

Un sketch precisa contener al menos estas dos funciones. La función void setup () siempre precede a void loop (), ya que en void setup () se define el comportamiento o funcionamiento de componentes del circuito. En la práctica 01, la función void setup () define que el pin 2 es una salida, utilizando la instrucción:

pinMode(LED, OUTPUT);

La función void setup se ejecuta una única vez, inicializando los componentes del circuito, para que a continuación, la función void loop () se repita continuamente, mientras se mantenga alimentado el Arduino.

#### Unidad Arduino

La función void loop () es la que contiene las instrucciones que se repiten sucesivamente (loop significa bucle). En la práctica 01 el bloque de instrucciones correspondiente a void loop () es :

digitalWrite(LED, HIGH);	// enciende el LED
delay(1000);	// espera 1000 milisegundos = 1 s
digitalWrite(LED, LOW);	// apaga el LED
delay(1000);	// espera 1000 milisegundos = 1 s

A diferencia de un ordenador, el Arduino no puede ejecutar multiples programas simultáneamente, ni finalizar la ejecución de un programa. Al alimentar el Arduino, su programa se ejecuta, la única manera de pararlo es desconectando la alimentación, o descargando un nuevo sketch.

Los textos iniciados por // son ignorados por el Arduino, y sirven como comentarios, que aclaran el funcionamiento del sketch a quien lo aplique.

## 1.4.2 Análisis del sketch práctica 01

A continuación se analiza el sketch práctica 01 línea a línea.

Línea 1: // Práctica 01 : LED \_intermitente

Comentario inicial que identifica el sketch a modo de título.

Línea 2: const int LED = 2; // LED recibe el valor 2, que es el número del pin al que está

// conectado el LED

El primer paso en un sketch es definir constante y variables. En este caso se define que la constante LED, tiene el valor 2. Una constante siempre mantiene el valor con la que fue definida. Cada vez que aparece LED en una instrucción, es sustituido por el número 2.

int significa integer, e identifica a la constante LED como un número entero.

Línea 3: void setup()

Declara la función setup. Esta función inicializa componentes del sistema y sólo se ejecuta una vez.

#### Línea 4: {

La llave abierta marca el comienzo del bloque de instrucciones de la función setup.

Línea 5: pinMode(LED, OUTPUT); //define el pin número LED, es decir 2, como salida

Esta es la única instrucción de la función setup. Define el pin identificado por LED, y LED es el número 2, como un pin de salida.

Al tratarse de una salida digital, el valor del pin 2 puede ser HIGH, que significa que en el pin hay una tensión de 5 V respecto a GND, o LOW, que significa que el pin presenta una tensión de 0V respecto a GND.

#### Paulino Posada

#### Unidad Arduino

04/25

Pinmode es una función, que precisa las dos constantes LED y OUTPUT como argumentos. Esta función asigna al pin identificado por la primera constante, su modo de funcionamiento, que puede ser como pin con señal de salida (OUTPUT), o pin con señal de entrada (INPUT).

#### Línea 6: }

La llave cerrada marca el final del bloque de instrucciones de la función setup.

#### Línea 7: void loop()

Declara la función loop. Las intrucciones de esta función se ejecutan en bucle (sucesivamente), hasta desconectar el Arduino o cargar un nuevo sketch.

#### Línea 8: {

La llave abierta marca el comienzo del bloque de instrucciones de la función loop.

#### Línea 9: digitalWrite(LED, HIGH); // enciende el LED

La función digitalWrite asigna un estado a un pin. En este caso asigna el estado HIGH al pin identificado por la constante LED, que es 2. El pin 2 presenta una tensión de 5V respecto a GND. El diodo se enciende.

#### Unidad Arduino

#### **Línea 10:** delay(1000); // espera 1000 milisegundos = 1 s

La función delay introduce un tiempo de espera de 1000 milisegundos, antes de que el microprocesador pase a ejecutar la siguiente instrucción. El diodo se mantiene encendido 1 s.

### Línea 11: digitalWrite(LED, LOW); // apaga el LED

La función digitalWrite asigna un estado a un pin. En este caso asigna el estado LOW al pin identificado por la constante LED, que es 2. El pin 2 presenta una tensión de 0V respecto a GND. El diodo se apaga.

#### Línea 12: delay(1000); // espera 1000 milisegundos = 1

La función delay introduce un tiempo de espera de 1000 milisegundos, antes de que el microprocesador pase a ejecutar la siguiente instrucción. El diodo se mantiene apagado 1 s.

#### Línea 13: }

La llave cerrada marca el final del bloque de instrucciones de la función loop.

Desde esta línea, el microprocesador vuelve a ejecutar la primera instrucción del bloque loop.

El funcionamiento del sketch práctica 01 se puede resumir como sigue:

- El pin 2 es definido como pin de salida (esto sólo ocure una vez, al inicio del sketch).
- Inicio de la ejecución de las instrucciones en bucle
- El diodo conectado al pin 2 se enciende.
- Pausa de 1 s.
- El diodo conectado al pin 2 se apaga.
- Pausa de 1 s.
- Vuelta al inicio del bucle

#### Paulino Posada

## 1.4.3 Mediciones práctica 01

Mide los valores de las tensiones y la corriente.

![](_page_20_Figure_5.jpeg)

### Ejercicio 1:

Crea un sketch que encienda secuencialmente 3 LEDs, con una pausa de 1 segundo entre el encendido y apagado.

Dibuja el esquema de montaje de los 3 LEDs.

LED2 LED3 5

## 1.5 Práctica 02: LED encendido por un pulsador mientras se mantiene pulsado

En esta práctica se enciende un LED mientras se mantenga accionando un pulsador. A falta de pulsador se pueden utilizar dos conductores que se juntan cerrando el circuito.

Con el Arduino se precisará un sensor, que será un pulsador, para dar una señal de entrada, que mientras dure, encienda del diodo.

![](_page_21_Figure_6.jpeg)

Para conocer el estado del pulsador, se utilizará la función digitalRead ().

La función digitalRead () devuelve el valor 0 en caso de no detectar tensión en el pin que le ha sido asignado y el valor 1 en caso de detectar tensión en el pin. Es decir, digitalread () permite saber qué es lo que está pasando en el exterior, si la entrada digital está o no recibiendo señal y devuelve un valor que se puede guardar en la memoria y ser utilizado por el microcontrolador para determinar qué instrucción ejecutar.

Licenteidad	Omada / Madino	07/20
A continuación se debe crear un nue	evo sketch, llamado practica_02 e introducir el sig	uiente código:
// práctica 02: Encender un LED	con un pulsador	
const int LED = 2;	// LED recibe el valor 2, que es el número d // está conectado el LED	el pin al que
const int PULSADOR = 5;	// PULSADOR recibe el valor 5, que es el n // pin al que está conectado el pulsador	úmero del
int val = 0;	// val guardará el estado del pulsador, 0 sin // tensión, 1 con señal de tensión	señal de
void setup()		
۱ pinMode(LED, OUTPUT);	// define el pin número LED, es decir 2, con	10 salida

pinMode(PULSADOR, INPUT);	// define el pin número PULSADOR, es decir 5, como
	// entrada

}

## void loop()

Flectricidad

```
{
val = digitalRead(PULSADOR); // detecta el estado del pulsador (abierto 1 o cerrado 0)
if (val == 1) { digitalWrite(LED, 1); } else { digitalWrite(LED, 0); }
// si el valor de val es 1, da salida de 5 V a pin 2 y el diodo se enciende
// si el valor de val es 0, da salida de 0 V a pin 2 y el diodo se apaga
}
```

Unidad Arduino

04/25

Una vez introducido el código y guardado el sketch como practica\_02, se conecta el ordenador con el Arduino mediante el cable USB y se descarga el sketch.

## 1.5.1 Mediciones práctica 02

Medir tensión en la salida digital 2 con el pulsador accionado y sin accionar.

A continuación se hace un vídeo mostrando el funcionamiento del circuito (encendido y apagado del LED y valor de tensión en la salida digital 2, pulsando y sin pulsar). El vídeo debe mandarse a pposada@cifpnauticopesquera.es

## 1.5.2 If ... else

If (condición) {  $\leftarrow$  esta llave marca el inicio el grupo de instrucciones de *if* 

instrucción 1;

instrucción 2;

 $\leftarrow$ esta llave marca el final del grupo de instrucciones de *if* 

*else* { ← esta llave marca el inicio el grupo de instrucciones de *else* 

instrucción 3;

instrucción 4;

El comando if (si) siempre lleva asociada una condición. Si la condición se cumple, ejecuta las instrucciones agrupadas por las llaves correspondientes a if.

Si la condición no se cumple, salta a *else* (si no) y se ejecutan las instrucciones agrupadas en las llaves correspondientes a *else*.

#### Unidad Arduino

En el sketch de la práctica 02 aparece el siguiente uso del comando *if*:

if (val == 1) { digitalWrite(LED, 1); } else { digitalWrite(LED, 0); }

La condición (val == 1) se tiene que cumplir, para que se ejecute la instrucción

digitalWrite(LED, 1); //enciende el LED, instrucción de if

Si (val == 0), se salta a *else*, sin ejecutar la instrucción de *if* y se ejecuta la instrucción de *else*. digitalWrite(LED, 0); //apaga el LED, instrucción de else

Para comparar dos valores se utiliza el símbolo ==, mientras que para asignar un valor, por ejemplo a una constante o a una variable, se utiliza el símbolo =.

El comando *if* puede aparecer sin else. En este caso, se ejecutarán las instrucciónes correspondientes a *if*, si se cumple la condición. Si no se cumple, se saltarán las instrucciones de *if* y se ejecutará la instrucción que siga tras la llave que marca el final de *if*.

# **1.6 Práctica 03: Medición de tensión**

A diferencia de las entradas digital, que permiten recibir señales de sólo dos valores, la entrada analógica dispone de un convesor analógico digital (cad), que mide una tensión de entre 0V y 5V. El cad devuelve un valor proporcional a la tensión que está recibiendo. Si la tensión en la entrada analógica es 0V, el valor qu devuelve el cad es 0, si la tensión es 5V, el cad devuelve el valor máximo de 1023. Es decir, el cad mide la tensión entre 0 V y 5V en 1023 fracciones.

La precisión de la medición es de  $\frac{5V}{1023 fracción} = 0,0049 \frac{V}{fracción}$ .

La función que devuelve el valor leido por una entrada digital es analogRead(). Si analogRead() devuelve el valor 1, significa que en la entrada digital la tensión es de igual o mayor a 0,0049 V y menor a 2.0,0049V = 0,0098V.

En el esquema un potenciometro se utiliza para ajustar un valor de tensión de entre OV y 5 V.

![](_page_25_Figure_7.jpeg)

El sketch correspondienet es el siguiente.

// Medición de voltaje con entrada analoga A0

// Voltaje de 0 a 5V

// Resultado visible en serial monitor

void setup(){

Serial.begin(9600); //Inicialización de serial monitor

```
}
```

void loop(){

```
Serial.print("analogRead= ");
```

```
Serial.println(analogRead(A0));
```

delay(5000);

}

Los valores mostrados por Serial Monitor son numeros entre 0 y 1023, proporcionales a la tensión en el pin A0.

### Ejercicio 1.6-1:

Modifica el sketch de la práctica 3 para que en el Serial Monitor, los datos aparezcan en voltios.

Puedes utilizar variables del tipo integer (números enteros) o float (números decimales).

### Ejercicio 1.6-2:

Utiliza el Arduino para encender o apagar diodos en función de un valor de tensión, variando la tensión con un potenciómetro.

Si la tensión es mayor a 1 V, se enciende un led verde, si la tensión es mayor a 2 V, se enciende un LED amarillo y si la tensión es mayor a 3 V, se enciende un LED rojo.

# 1.7 Práctica 04: Control de un módulo relé

El módulo relé hace la función de conmutador, conectando cargas de hasta 10 A. El accionamiento es controlado con una salida digital del Arduino.

![](_page_28_Picture_4.jpeg)

Las conexiones del módulo relé son las siguientes.

![](_page_28_Figure_6.jpeg)

Sin alimentación, el relé mantiene continuidad en tre los bornes común y B.

Módulo relé sin alimentación

![](_page_29_Figure_5.jpeg)

Continuidad entre los bornes común y B

Al alimentar el módulo relé sin conectar el pin IN a GND, se enciende un LED, sin accionarse el relé. El relé mantiene continuidad entre los bornes común y B.

Únicamente cuando el pin IN se conecta a GND (0V), el relé cambia su estado, dando continuidad entre los bornes común y A. En este caso se encienden ambos LEDs.

Módulo relé con alimentación, sin señal en pin IN

![](_page_29_Figure_10.jpeg)

Continuidad entre los bornes común y A

### Ejercicio 1.7-1

Conecta al Arduino un pulsador NC y el módulo relé C1, según el siguiente esquema.

![](_page_31_Figure_5.jpeg)

Para que la entrada digital D2 detecte correctamente el estado del pulsador, cerrado (5V) o abierto (0V), es necesario utilizar una resistencia llamada "pull down", que conecta D2 con tierra (0V). Este es el caso de la resistencia  $R=10k\Omega$  asegura una tensión suficientemente baja a la entrada D2 mientras el contacto se mantenga abierto.

- a) Escribe un sketch para que el módulo relé:
- dé continuidad entre las bornas común y A con señal de 0V en D2 (S1 abierto)
- dé continuidad entre las bornas común y B con señal de 5V en D2 (S1 cerrado)
- b) Prueba hacer funcionar el pulsador S1 sin la resistencia pull down. Explica qué pasa.
- c) Haz un vídeo que muestre el funcionamiento del circuito.

Utiliza las siguientes funciones:

pinMode(pin, INPUT/OUTPUT)	asigna a un pin la función de entrada o salida
digitalRead(pin)	lee el valor de pin
digitalWrite(pin, 1 o 0)	asigna al pin el valor 1 (5V) o 0 (libre de tensión)

Electricidad	Unidad Arduino	04/25
delay(tiempo)	detiene el bucle (loop), durante el tiempo indicado en 0,001 s.	
if {condición} {	Si se cumple la condición, se ejecutan el primer grupo de	
instrucción IF1;	instrucciones agrupadas. El segundo grupo de instrucciones,	
instrucción IF2;	correspondiente a ELSE, no se ejecuta.	
}		
else{	Si no se cumple la condición, se ejecuta el segundo grupo de	
instrucción ELSE1;	instrucciones (ELSE). El primer grupo no se ejecuta.	
instrucción ELSE2;		
}		

Unidad Arduino

### Ejercicio 1.7-2

Conecta al Arduino un pulsador NC y los módulos relé C1 y C3, según el siguiente esquema.

![](_page_33_Figure_5.jpeg)

C1 desconexión motor C3 p iloto aviso retardo

Escribe un sketch para que el los módulos relé hagan las siguientes funciones:

Al accionar el pulsador S1, el módulo relé C1 desconecta el motor.

Al accionar el pulsador S2, el módulo relé C3 activa el piloto P1 que indica fase de retardo en curso. La fase de retardo debe durar 10 s. Al terminar la fase de retardo, el piloto P1 se apaga.

Unidad Arduino

## Ejercicio 1.7-3

Conecta al Arduino un pulsador NC y los módulos relé C1, C2 y C3, según el siguiente esquema.

![](_page_34_Figure_5.jpeg)

C1 desconexión motor C2 conexión con retardo al encendido C3 p iloto aviso retardo

Escribe un sketch para que el los módulos relé hagan las siguientes funciones:

Al accionar el pulsador S1, el módulo relé C1 desconecta el motor.

Al accionar el pulsador S2, el módulo relé C3 activa el piloto P1 que indica fase de retardo en curso. La fase de retardo debe durar 10 s. Al terminar la fase de retardo, el piloto P1 se apaga.

Al acabar la fase de retardo, el módulo relé C2 conecta el motor.

### Ejercicio 1.7-4

Modifica el sketch del ejercicio 1.7-3, para que se produzca una desconexión retardada del motor.

## 1.8 Resultados prácticas

![](_page_36_Figure_4.jpeg)

Paulino Posada

![](_page_37_Figure_3.jpeg)

### Grupo 5

En = 27 31  $E_{p} = 1,88v$  I = 2,13 KSZ

Drupo 6. Ronskreit: 3, 14 v/ 3/8 & 8 kn LED = 1,86 v Intersidend: 0,8 mA

Paulino Posada

# **1.9 Soluciones**

Ejercicio 1 solución:

Crea un sketch que encienda secuencialmente 3 LEDs, con una pausa de 1 segundo entre el encendido y apagado.

Dibuja el esquema de montaje de los 3 LEDs.

![](_page_38_Picture_7.jpeg)

// Ejercicio 1

// 3 LEDs, se encienden y apagan secuencialmente, con una pausa de 1 segundo entre el //encendido y apagado

// Cada LED recibe el valor del pin al que está conectado

const int LED1 = 1;

const int LED2 = 2;

const int LED3 = 3;

void setup()

{

pinMode(LED1, OUTPUT); // define el pin número LED1, es decir 1, como salida pinMode(LED2, OUTPUT); // define el pin número LED2, es decir 2, como salida pinMode(LED3, OUTPUT); // define el pin número LED3, es decir 3, como salida }

void loop()

## {

```
digitalWrite(LED1, HIGH);// enciende el LED1delay(1000);// espera 1000 milisegundos = 1 sdigitalWrite(LED, LOW);// apaga el LED1delay(1000);// espera 1000 milisegundos = 1 sdigitalWrite(LED2, HIGH);// enciende el LED2delay(1000);// espera 1000 milisegundos = 1 s
```

Paulino Posada

ElectricidadUnidad ArduinodigitalWrite(LED2, LOW);// apaga el LED2delay(1000);// espera 1000 milisegundos = 1 sdigitalWrite(LED3, HIGH);// enciende el LED3delay(1000);// espera 1000 milisegundos = 1 sdigitalWrite(LED3, LOW);// apaga el LED3delay(1000);// espera 1000 milisegundos = 1 s}

![](_page_40_Figure_1.jpeg)

![](_page_40_Figure_2.jpeg)

![](_page_40_Figure_3.jpeg)

Estos apuntes son una adaptación de "Getting Started with Arduino", autor Massimo Banzi.